

デジタル電子回路

授業開始までしばらくお待ちください。

オンライン視聴できない人へ。

オンラインで受講する人も基本的に一緒にいます。

自宅ネットワークの事情により、授業のストリーミング配信の視聴が困難な学生は以下の対応をしてください。

- ① この授業のスライドをよく読んで、不明な点は自分で調べるなどして、わかる範囲で内容を理解する。
- ② このページも含め、**必要な部分がすべて理解できたと思うまで以下の2ステップを繰り返す。**
 - ▶ わからない部分を e-mail 等で質問する。(宛先は hiroyuki.kobayashi@oit.ac.jp)
 - ▶ e-mail 等による返信をよく読んで理解する。
- ③ この資料の末尾にある課題を行い、この資料内の方で (Google Forms で) 提出する。

授業の受講に関して

- 講義資料（スライド等）は**COMMON**に置く。
- 講義は**Google Meet**で行い、録画した講義は**Goole Drive**に置く。

<https://stream.meet.google.com/stream/1d1866da-5bff-4881-96b2-3745413fe31a>



https://drive.google.com/drive/folders/1bT-z3ICQyMYC_5Jv1L29UZYqbOhVG492

- 出席確認レポートは**Google Forms**で提出。（毎回同一 URL）

<https://forms.gle/9ruwtfJg5LQgQNpU7>



- **Slack**を補助的な連絡チャネルとする。必須ではないので使いたくなれば使わなくともいい。授業に関連したちょっとした（重要でない）追加説明をする。気楽な質問手段としても活用されたい。登録は大学の e-mail アドレスで行うこと。

<https://oitkobayashi.slack.com>

R/S 科ディジタル電子回路

Digital Electronics



Google Meet

『Karnaugh, too』

小林裕之・中泉文孝

大阪工業大学 RD 学部システムデザイン工学科・ロボット工学科



OSAKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

4 of 14

a L^AT_EX + Beamer slideshow

復習兼 Karnaugh map の限界を知る練習問題

簡単化して論理関数を求めよ。

		cde	000	001	011	010	110	111	101	100
		ab	00	01	11	10	11	10	10	00
cde	ab	00	-	1	1	-	0	1	1	-
		01	1	0	0	1	1	0	0	-
		11	1	0	-	1	1	0	-	-
		10	0	-	-	0	0	-	1	0

Karnaugh 図の限界を超えたい人はこちら → [Quine-McCluskey 簡単化 | 検索](#)

復習兼 Karnaugh map の限界を知る練習問題

簡単化して論理関数を求めよ。

		cde	000	001	011	010	110	111	101	100
		ab	00	01	11	10	11	01	10	00
ab	cde	00	-	1	1	-	0	1	1	-
		01	1	0	0	1	1	0	0	-
		11	1	0	-	1	1	0	-	-
		10	0	-	-	0	0	-	1	0

Karnaugh 図の限界を超えたい人はこちら → [Quine-McCluskey 簡単化 | 検索](#)

復習兼 Karnaugh map の限界を知る練習問題

簡単化して論理関数を求めよ。

		cde	000	001	011	010	110	111	101	100
		ab	00	1	1	0	1	1	—	
		01	1	0	0	1	1	0	0	—
		11	1	0	—	1	1	0	—	—
		10	0	—	—	0	0	—	1	0

Karnaugh 図の限界を超えたい人はこちら → [Quine-McCluskey 簡単化 | 検索](#)

復習兼 Karnaugh map の限界を知る練習問題

簡単化して論理関数を求めよ。

ab \ cde		000	001	011	010	110	111	101	100
00	-	1	1	-	0	1	1	-	-
01	1	0	0	1	1	0	0	-	-
11	1	0	-	1	1	0	-	-	-
10	0	-	-	0	0	-	1	0	-

答: $Y = \bar{b} \cdot e + b \cdot \bar{e}$

Karnaugh 図の限界を超えたい人はこちら → [Quine-McCluskey 簡単化 | 検索](#)

ややこしい言葉たち

ちなみに図中の論理式はすべて同じものの変形です。

論理式

ややこしい言葉たち

ちなみに図中の論理式はすべて同じものの変形です。

論理式

- 論理積の項の論理和
- $(x \cdot y) + (\bar{y} \cdot z)$
- 無数にある

加法（積和）標準形

- 論理和の項の論理積
- $(x + \bar{y}) \cdot (y + z)$
- 無数にある

乗法（和積）標準形

- その他さまざま
- $\overline{(x + y)} \cdot (y + z)$

ややこしい言葉たち

ちなみに図中の論理式はすべて同じものの変形です。

論理式

- 論理積の項の論理和
- $(x \cdot y) + (\bar{y} \cdot z)$
- 無数にある

加法（積和）標準形

- 最小項のみからなる
- $(\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z) + (x \cdot \bar{y} \cdot z) + (x \cdot y \cdot \bar{z}) + (x \cdot y \cdot z)$
- 一意(項順の入れ替え等自明なものを除く)

主加法標準形

- 論理和の項の論理積
- $(x + \bar{y}) \cdot (y + z)$
- 無数にある

乗法（和積）標準形

- その他さまざま
- $\overline{(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (y + \bar{z})}$

- 最大項のみからなる

- $(x + y + z) \cdot (\bar{x} + y + z) \cdot (x + \bar{y} + \bar{z}) \cdot (x + \bar{y} + z)$
- 一意(項順の入れ替え等自明なものを除く)

主乗法標準形

もうひとつの Karnaugh map による簡単化

- ① 作りたいもの（論理関数）がありました。
- ② 真理値表として表現するのは簡単。
- ③ 論理式として表現するのは無数にあるけれど、主 {加, 乗} 法標準形ならば一意で簡単。
- ④ 簡単化は難しいので **Karnaugh map** を使う。

→ _____ としての簡単化 (既にやった)

→ _____ としての簡単化

もうひとつの Karnaugh map による簡単化

- ① 作りたいもの（論理関数）がありました。
- ② 真理値表として表現するのは簡単。
- ③ 論理式として表現するのは無数にあるけれど、主 {加, 乗} 法標準形ならば一意で簡単。
- ④ 簡単化は難しいので Karnaugh map を使う。
 - 加法 (積和) 標準形 としての簡単化 (既にやった)
 - _____ としての簡単化

もうひとつの Karnaugh map による簡単化

- ① 作りたいもの（論理関数）がありました。
- ② 真理値表として表現するのは簡単。
- ③ 論理式として表現するのは無数にあるけれど、主 {加, 乗} 法標準形ならば一意で簡単。
- ④ 簡単化は難しいので Karnaugh map を使う。
 - **加法 (積和) 標準形** としての簡単化 (既にやった)
 - **乗法 (和積) 標準形** としての簡単化

もうひとつの Karnaugh map による簡単化

- ① 作りたいもの（論理関数）がありました。
- ② 真理値表として表現するのは簡単。
- ③ 論理式として表現するのは無数にあるけれど、主 {加, 乗} 法標準形ならば一意で簡単。
- ④ 簡単化は難しいので Karnaugh map を使う。
 - **加法 (積和) 標準形** としての簡単化 (既にやった)
 - **乗法 (和積) 標準形** としての簡単化

今回は後者に挑戦！

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化

方法（加法標準形の双対の考えでいける。）

- ① Karnaugh map を作る。
- ② “0”をループで覆う。その際 don't care は “0” を覆うために利用して良い。
- ③ 各ループが（AND 項ではなく）**OR 項**を表しているので、それらを求め、（OR ではなく）**AND**でつなげる。

		cd 00	01	11	10
ab 00	00	1	0	0	0
	01	1	1	0	1
11	00	—	—	—	—
	01	1	1	—	—

$$Y =$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化

方法（加法標準形の双対の考えでいける。）

- ① Karnaugh map を作る。
- ② “0”をループで覆う。その際 don't care は“0”を覆うために利用して良い。
- ③ 各ループが（AND 項ではなく）**OR 項**を表しているので、それらを求め、（OR ではなく）**AND**でつなげる。

		cd	00	01	11	10
		ab	00	01	11	10
ab	cd	00	1	0	0	0
		01	1	1	0	1
11	-	-	-	-	-	-
10	-	1	1	-	-	-

$$Y =$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化

方法（加法標準形の双対の考えでいける。）

- ① Karnaugh map を作る。
- ② “0”をループで覆う。その際 don't care は“0”を覆うために利用して良い。
- ③ 各ループが（AND 項ではなく）**OR 項**を表しているので、それらを求め、（OR ではなく）**AND**でつなげる。

		cd	00	01	11	10
		ab	00	01	11	10
ab	cd	00	1	0	0	0
		01	1	1	0	1
11	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

$$Y = (\bar{c} + \bar{d}) \cdot$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化

方法（加法標準形の双対の考えでいける。）

- ① Karnaugh map を作る。
- ② “0”をループで覆う。その際 don't care は“0”を覆うために利用して良い。
- ③ 各ループが（AND 項ではなく）**OR 項**を表しているので、それらを求め、（OR ではなく）**AND**でつなげる。

		cd	00	01	11	10
		ab	00	01	11	10
00	01	1	0	0		
		1	1	0	1	
11	10	—	—	—	—	
		1	1	—	—	

$$Y = (\bar{c} + \bar{d}) \cdot (b + \bar{c}) \cdot$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化

方法（加法標準形の双対の考えでいける。）

- ① Karnaugh map を作る。
- ② “0”をループで覆う。その際 don't care は“0”を覆うために利用して良い。
- ③ 各ループが（AND 項ではなく）OR 項を表しているので、それらを求め、（OR ではなく）AND でつなげる。

		cd	00	01	11	10
		ab	00	01	11	10
00	01	1	0	0		
		1	1	0	1	
11	10	—	—	—	—	—
		1	1	—	—	—

$$Y = (\bar{c} + \bar{d}) \cdot (b + \bar{c}) \cdot (a + b + \bar{d})$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化 (番外編)

こっちは無視してもいいです。alternative な番外編ということで。

否定に双対定理を使う方法

- ① **0, 1を入れ替えた** Karnaugh map を作る。つまり、 \bar{Y} を考える。
- ② ふつうに簡単化して、 \bar{Y} を加法標準形で求める。
- ③ 双対定理を使って、 Y を求める（と、乗法標準形になる）。

		cd	00	01	11	10
		ab	00	01	11	10
00	01	00	0	1	1	1
		01	0	0	1	0
11	10	00	-	-	-	-
		01	0	0	-	-


$$\bar{Y} =$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化 (番外編)

こっちは無視してもいいです。alternative な番外編ということで。

否定に双対定理を使う方法

 - ① **0, 1を入れ替えた** Karnaugh map を作る。つまり、 \bar{Y} を考える。
- ② ふつうに簡単化して、 \bar{Y} を加法標準形で求める。
- ③ 双対定理を使って、 Y を求める（と、乗法標準形になる）。



Karnaugh map による乗法標準形での簡単化 (番外編)

こっちは無視してもいいです。alternative な番外編ということで。

否定に双対定理を使う方法

- ① **0, 1を入れ替えた** Karnaugh map を作る。つまり、 \bar{Y} を考える。
- ② ふつうに簡単化して、 \bar{Y} を加法標準形で求める。
- ③ 双対定理を使って、 Y を求める（と、乗法標準形になる）。

		cd	00	01	11	10
ab		00	0	1	1	1
		01	0	0	1	0
		11	-	-	-	-
		10	0	0	-	-

$$\bar{Y} = c \cdot d +$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化 (番外編)

こっちは無視してもいいです。alternative な番外編ということで。

否定に双対定理を使う方法

- ① **0, 1を入れ替えた** Karnaugh map を作る。つまり、 \bar{Y} を考える。
- ② ふつうに簡単化して、 \bar{Y} を加法標準形で求める。
- ③ 双対定理を使って、 Y を求める（と、乗法標準形になる）。

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	0
11	-	-	-	-
10	0	0	-	-

$$\bar{Y} = c \cdot d + \bar{b} \cdot c +$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化 (番外編)

こっちは無視してもいいです。alternative な番外編ということで。

否定に双対定理を使う方法

- ① **0, 1を入れ替えた** Karnaugh map を作る。つまり、 \bar{Y} を考える。
- ② ふつうに簡単化して、 \bar{Y} を加法標準形で求める。
- ③ 双対定理を使って、 Y を求める（と、乗法標準形になる）。

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	0
11	-	-	-	-
10	0	0	-	-

$$\bar{Y} = c \cdot d + \bar{b} \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot d$$

Karnaugh map による乗法標準形での簡単化 (番外編)

こっちは無視してもいいです。alternative な番外編ということで。

否定に双対定理を使う方法

- ① 0, 1を入れ替えた Karnaugh map を作る。つまり、 \bar{Y} を考える。
- ② ふつうに簡単化して、 \bar{Y} を加法標準形で求める。
- ③ 双対定理を使って、 Y を求める（と、乗法標準形になる）。

		cd	00	01	11	10
ab		00	0	1	1	1
		01	0	0	1	0
		11	-	-	-	-
		10	0	0	-	-

$$\bar{Y} = c \cdot d + \bar{b} \cdot c + \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot d$$

双 ↓ 対

$$Y = (\bar{c} + \bar{d}) \cdot (b + \bar{c}) \cdot (a + b + \bar{d})$$

組み合わせ回路


論理回路記号

名前	演算	(MIL) 記号
AND	$Y = A \cdot B$	
OR	$Y = A + B$	
NOT	$Y = \bar{A}$	

これらを用いて、論理式を回路として実現する。

組み合わせ回路

論理回路記号

 名前	演算	(MIL) 記号
AND	$Y = A \cdot B$	
OR	$Y = A + B$	
NOT	$Y = \bar{A}$	

これらを用いて、論理式を回路として実現する。

組み合わせ回路


論理回路記号

名前	演算	(MIL) 記号
AND	$Y = A \cdot B$	
OR	$Y = A + B$	
NOT	$Y = \bar{A}$	

これらを用いて、論理式を回路として実現する。

例題その 1

2 to 1 データセレクタ

 

2つの入力のうち 1つを選択する回路を 2 to 1 データセレクタと言う。

$$F = \begin{cases} A & \text{if } C = 0 \\ B & \text{if } C = 1 \end{cases}$$

74157 datasheet| 検索

問:

- ① 2 to 1 データセレクタの論理設計をせよ ($F(A, B, C)$ を論理式で表わせ)。
Karnaugh map を用いて簡単化すること。
- ② 設計した 2 to 1 データセレクタの回路図を描け。

2 to 1 データセレクタの論理設計

① Karnaugh map:

② 論理式:

$$F =$$

$$=$$

2 to 1 データセレクタの論理設計

- ① Karnaugh map:

		AB	00	01	11	10
		0				
		1				

- ② 論理式:

$$F =$$

$$=$$

2 to 1 データセレクタの論理設計

- ① Karnaugh map:

		AB	00	01	11	10
		C	00	01	11	10
0			0	0	1	1
1			0	1	1	0

- ② 論理式:

$$F =$$

$$=$$

2 to 1 データセレクタの論理設計

- ① Karnaugh map:

		AB	00	01	11	10
		C	00	01	11	10
		0	0	0	1	1
		1	0	1	1	0

- ② 論理式:

$$F = A \cdot \overline{C} + B \cdot C$$

=

2 to 1 データセレクタの論理設計

- ① Karnaugh map:

		AB	00	01	11	10
		C	0	0	1	1
		1	0	1	1	0

- ② 論理式:

$$\begin{aligned}F &= A \cdot \overline{C} + B \cdot C \\&= (A + C) \cdot (B + \overline{C})\end{aligned}$$

これを回路図として書けば良い

(NOT-)AND-OR 構成

(NOT-)AND-OR 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を _____ 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = A \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

A

B

C

F

(NOT-)AND-OR 構成

(NOT-)AND-OR 構成による 2-to-1 データセレクタの実現


F を 加法(積和) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = A \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

A



B

 

C


F

(NOT-)AND-OR 構成

(NOT-)AND-OR 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 加法(積和) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = A \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

 


(NOT-)AND-OR 構成

(NOT-)AND-OR 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 加法(積和) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = A \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

 


(NOT-)AND-OR 構成

(NOT-)AND-OR 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 加法(積和) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = A \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

 


(NOT-)AND-OR 構成

(NOT-)AND-OR 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 加法(積和) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = A \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

 


(NOT-)AND-OR 構成

(NOT-)AND-OR 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 加法(積和) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = A \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

 

(NOT-)OR-AND 構成

(NOT-)OR-AND 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を _____ 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = (A + C) \cdot (B + \bar{C})$$

A

B

C

F


(NOT-)OR-AND 構成

(NOT-)OR-AND 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 乗法(和積) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = (A + C) \cdot (B + \bar{C})$$

A

 

B

C


F

(NOT-)OR-AND 構成

(NOT-)OR-AND 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 乗法(和積) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = (A + C) \cdot (B + \bar{C})$$

 


(NOT)-OR-AND 構成

(NOT)-OR-AND 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 乗法(和積) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = (A + C) \cdot (B + \bar{C})$$

 


(NOT-)OR-AND 構成

(NOT-)OR-AND 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 乗法(和積) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = (A + C) \cdot (B + \bar{C})$$

 


(NOT-)OR-AND 構成

(NOT-)OR-AND 構成による 2-to-1 データセレクタの実現

F を 乗法(和積) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = (A + C) \cdot (B + \bar{C})$$

 


(NOT-)OR-AND 構成

(NOT-)OR-AND 構成による 2-to-1 データセレクタの実現


F を 乗法(和積) 標準形で表し(下記)、そのまま回路にしたもの。

$$F = (A + C) \cdot (B + \bar{C})$$

 

例題その 2

3 to 1 データセレクタ

 

3つの入力のうち 1つを選択する回路を 3 to 1 データセレクタと言う。

$$F = \begin{cases} A & \text{if } (D, E) = (0, 0) \\ B & \text{if } (D, E) = (0, 1) \\ C & \text{if } (D, E) = (1, 0) \\ \text{don't care.} & \text{otherwise} \end{cases}$$

問:

- ① 3 to 1 データセレクタを (NOT-)AND-OR 構成で論理設計し、回路図を描け。
- ② 3 to 1 データセレクタを (NOT-)OR-AND 構成で論理設計し、回路図を描け。

正論理と負論理

- 真理値は“1”と“0”。これを実現するための物理量は（例えば）電圧の“H”(高)と“L”(低)。
- ただし、“1”を“H”にしなければならない決まりはない。逆も頻繁に使われる¹。この『逆』を という。
- 回路全体を負論理とすることはあまりなく、部分的に負論理を採用する。

	真理値	電圧
正論理 (positive logic)	1	H
	0	L
負論理 (negative logic)	1	
	0	

注意: 負論理とは 0, 1 を入れ替えること _____、
『{0, 1} と {L, H} の
_____』を入れ替える
こと。

¹ 例えば、『電源入』の真理値は当然“1”したい、でも異常時に物理的な電圧が高くなる傾向がある回路の場合、 $L \triangleq 1$ と定義した方がより安全そうな気がするでしょ？

正論理と負論理

- 真理値は“1”と“0”。これを実現するための物理量は（例えば）電圧の“H”(高)と“L”(低)。
- ただし、“1”を“H”にしなければならない決まりはない。逆も頻繁に使われる¹。この『逆』を負論理という。
- 回路全体を負論理とすることはあまりなく、部分的に負論理を採用する。

	真理値	電圧
正論理 (positive logic)	1	H
	0	L
負論理 (negative logic)	1	
	0	

注意: 負論理とは0, 1を入れ替えること_____、
『{0, 1} と {L, H} の
_____』を入れ替える
こと。

¹例えば、『電源入』の真理値は当然“1”したい、でも異常時に物理的な電圧が高くなる傾向がある回路の場合、 $L \triangleq 1$ と定義した方がより安全そうな気がするでしょ？

正論理と負論理

- 真理値は“1”と“0”。これを実現するための物理量は（例えば）電圧の“H”(高)と“L”(低)。
- ただし、“1”を“H”にしなければならない決まりはない。逆も頻繁に使われる¹。この『逆』を負論理という。
- 回路全体を負論理とすることはあまりなく、部分的に負論理を採用する。

	真理値	電圧
正論理 (positive logic)	1	H
	0	L
負論理 (negative logic)	1	L
	0	H

注意: 負論理とは0, 1を入れ替えること_____、
『{0, 1} と {L, H} の
_____』を入れ替える
こと。

¹例えば、『電源入』の真理値は当然“1”したい、でも異常時に物理的な電圧が高くなる傾向がある回路の場合、 $L \triangleq 1$ と定義した方がより安全そうな気がするでしょ？

正論理と負論理

- 真理値は“1”と“0”。これを実現するための物理量は（例えば）電圧の“H”(高)と“L”(低)。
- ただし、“1”を“H”にしなければならない決まりはない。逆も頻繁に使われる¹。この『逆』を負論理という。
- 回路全体を負論理とすることはあまりなく、部分的に負論理を採用する。

	真理値	電圧
正論理 (positive logic)	1	H
	0	L
負論理 (negative logic)	1	L
	0	H

注意: 負論理とは0, 1を入れ替えることではなくて、『{0, 1} と {L, H} の
_____』を入れ替えること。

¹ 例えば、『電源入』の真理値は当然“1”したい、でも異常時に物理的な電圧が高くなる傾向がある回路の場合、 $L \triangleq 1$ と定義した方がより安全そうな気がするでしょ？

正論理と負論理

- 真理値は“1”と“0”。これを実現するための物理量は（例えば）電圧の“H”(高)と“L”(低)。
- ただし、“1”を“H”にしなければならない決まりはない。逆も頻繁に使われる¹。この『逆』を負論理という。
- 回路全体を負論理とすることはあまりなく、部分的に負論理を採用する。

	真理値	電圧
正論理 (positive logic)	1	H
	0	L
負論理 (negative logic)	1	L
	0	H

注意: 負論理とは0, 1を入れ替えることではなくて、『{0, 1}と{L, H}の対応づけ』を入れ替えること。

¹例えば、『電源入』の真理値は当然“1”したい、でも異常時に物理的な電圧が高くなる傾向がある回路の場合、 $L \triangleq 1$ と定義した方がより安全そうな気がするでしょ？

負論理を回路で実現する

注意点

- 論理式は正論理とか負論理とか関係ない。あくまでも本来の論理で考える。
- 回路記号は(真理値ではなく)あくまでも電圧での動作を表す。 $\neg D$ は、必ず“H”と“H”を入れたときのみ“H”が出る。

問: 負論理で $Y = A \cdot B$ を実現せよ。(A, B, Y すべて負論理で。)

真理値表は…

A	B	Y
■	■	■
■	■	■

負論理で考えると…

A	B	Y
■	■	■
■	■	■

これを実現する回路は…

負論理を回路で実現する

注意点

- 論理式は正論理とか負論理とか関係ない。あくまでも本来の論理で考える。
- 回路記号は(真理値ではなく)あくまでも電圧での動作を表す。 $\neg \square$ は、必ず“H”と“H”を入れたときのみ“H”が出る。

問: 負論理で $Y = A \cdot B$ を実現せよ。(A, B, Y すべて負論理で。)

真理値表は…

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

負論理で考えると…

A	B	Y
■	■	■
■	□	■

これを実現する回路は…

負論理を回路で実現する

注意点

- 論理式は正論理とか負論理とか関係ない。あくまでも本来の論理で考える。
- 回路記号は(真理値ではなく)あくまでも電圧での動作を表す。 $\neg \square$ は、必ず“H”と“H”を入れたときのみ“H”が出る。

問: 負論理で $Y = A \cdot B$ を実現せよ。(A, B, Y すべて負論理で。)

真理値表は…

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

負論理で考えると…

A	B	Y
H	H	H
H	L	H
L	H	H
L	L	L

これを実現する回路は…

負論理を回路で実現する

注意点

- 論理式は正論理とか負論理とか関係ない。あくまでも本来の論理で考える。
- 回路記号は(真理値ではなく)あくまでも電圧での動作を表す。 \neg は、必ず“H”と“H”を入れたときのみ“H”が出る。

問: 負論理で $Y = A \cdot B$ を実現せよ。(A, B, Y すべて負論理で。)


真理値表は…

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

負論理で考えると…

A	B	Y
H	H	H
H	L	H
L	H	H
L	L	L

これを実現する回路は…

 

負論理を回路で実現する

注意点

- 論理式は正論理とか負論理とか関係ない。あくまでも本来の論理で考える。
- 回路記号は(真理値ではなく)あくまでも電圧での動作を表す。は、必ず“H”と“H”を入れたときのみ“H”が出る。

問: 負論理で $Y = A \cdot B$ を実現せよ。(A, B, Y すべて負論理で。)


真理値表は…

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

負論理で考えると…

A	B	Y
H	H	H
H	L	H
L	H	H
L	L	L

これを実現する回路は…

 

なんと、負論理の AND は正論理の OR と同じ回路でした!

負論理を回路で実現する

注意点

- 論理式は正論理とか負論理とか関係ない。あくまでも本来の論理で考える。
- 回路記号は(真理値ではなく)あくまでも電圧での動作を表す。は、必ず“H”と“L”を入れたときのみ“H”が出る。

問: 負論理で $Y = A \cdot B$ を実現せよ。(A, B, Y すべて負論理で。)


真理値表は…

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

負論理で考えると…

A	B	Y
H	H	H
H	L	H
L	H	H
L	L	L

これを実現する回路は…

 

なんと、負論理の AND は正論理の OR と同じ回路でした!

→でもちょっとわかりにくい…。

わかりやすい(というか、本来の) 負論理の表現

○ = 負論理の信号

- その信号が負論理であることを表すために、入力や出力に○印をつける。
- 印は MIL 記号で負論理 (H と L の入れ替え) を表す。
- 回路図や CAD 等では信号名を \bar{X} , /X, #X, *X などと表すことが多い。

例:

- (入出力とも) 負論理の AND:

参考: 前ページでの表現



- 入力は正論理、出力だけ負論理の AND:

- 負論理の使用例:

わかりやすい(というか、本来の) 負論理の表現

○ = 負論理の信号

- その信号が負論理であることを表すために、入力や出力に○印をつける。
- 印は MIL 記号で負論理 (H と L の入れ替え) を表す。
- 回路図や CAD 等では信号名を \bar{X} , /X, #X, *X などと表すことが多い。

例:

- (入出力とも) 負論理の AND:



参考: 前ページでの表現



- 入力は正論理、出力だけ負論理の AND:

- 負論理の使用例:

わかりやすい(というか、本来の) 負論理の表現

○ = 負論理の信号

- その信号が負論理であることを表すために、入力や出力に○印をつける。
- 印は MIL 記号で負論理 (H と L の入れ替え) を表す。
- 回路図や CAD 等では信号名を \bar{X} , /X, #X, *X などと表すことが多い。

例:

- (入出力とも) 負論理の AND:



参考: 前ページでの表現

A standard logic gate symbol for an AND gate, showing two inputs (A and B) and one output (Y), identical to the one above.

- 入力は正論理、出力だけ負論理の AND:



- 負論理の使用例:




74123 datasheet|


検索

NAND と NOR と EXOR


NAND

 

NOR

 


EXOR (排他的論理和)

 


NAND と NOR と EXOR

NAND

 


$$Y = \overline{A \cdot B}$$

NOR

 

$$Y = \overline{A + B}$$


EXOR（排他的論理和）問. 真理値表を作成せよ。

 

$$Y = (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)$$


NAND と NOR と EXOR

NAND

 


$$Y = \overline{A \cdot B}$$

NOR

 

$$Y = \overline{A + B}$$

EXOR (排他的論理和) 問. 真理値表を作成せよ。

 

$$Y = (A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B) = A \oplus B$$

ブール代数の完全系

完全系とは

どのような論理式でも作れる論理演算の組。例: {NOT, AND, OR}

要するに、ある論理演算の組だけを組み合わせて NOT, AND, OR を作ることができたら、それは完全系。

Q: 以下はいずれも完全系である。証明せよ。

- ① {AND, NOT}
- ② {OR, NOT}
- ③ {NAND}
- ④ {NOR}
- ⑤ {EXOR, AND, 1}

ブール代数の完全系

完全系とは

どのような論理式でも作れる論理演算の組。例: {NOT, AND, OR}

要するに、ある論理演算の組だけを組み合わせて NOT, AND, OR を作ることができたら、それは完全系。

Q: 以下はいずれも完全系である。証明せよ。

- ① {AND, NOT}

$$A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$$

- ② {OR, NOT}

- ③ {NAND}

- ④ {NOR}

- ⑤ {EXOR, AND, 1}

NAND と NOR




NAND と NOR は

なぜならば…

- ① 作り易い。
- ② それだけで 系である。

NAND と NOR

 

NAND と NOR は エラい！

なぜならば…

- ① 作り易い。
- ② それだけで 系である。

NAND と NOR




NAND と NOR は エラい！

なぜならば…

- ① 作り易い。
- ② それだけで完全系である。

(NOT-)NAND-NAND 回路

負論理入力の論理和は…

 

す・な・わ・ち


① _____ で論理式が得られると…

② _____ 回路で簡単に実現でき、


③ さらに _____ **回路** に変換できる!

(NOT-)NAND-NAND 回路

負論理入力の論理和は…

 

=

 

双対定理を使うと…

す・な・わ・ち


① _____ で論理式が得られると…

② _____ 回路で簡単に実現でき、


③ さらに _____ **回路** に変換できる!

(NOT-)NAND-NAND 回路

負論理入力の論理和は…

 

=

 

双対定理を使うと…

す・な・わ・ち


① 加法(積和)標準形で論理式が得られると…

② _____回路で簡単に実現でき、


③ さらに _____ **回路**に変換できる!

(NOT-)NAND-NAND 回路

負論理入力の論理和は…

 

=

 


双対定理を使うと…

す・な・わ・ち


- ① 加法(積和)標準形で論理式が得られると…
- ② (NOT-)AND-OR回路で簡単に実現でき、
- ③ さらに _____ **回路**に変換できる!

(NOT-)NAND-NAND 回路

負論理入力の論理和は…

 

=

 

双対定理を使うと…


す・な・わ・ち

- ① 加法(積和)標準形で論理式が得られると…
- ② (NOT-)AND-OR回路で簡単に実現でき、
- ③ さらに(NOT-)NAND-NAND回路に変換できる!

(NOT-)NAND-NAND 回路の例

Q: 次式の 2 to 1 データセレクタを **NAND だけ** で作れ。

$$F = A \cdot \overline{C} + B \cdot C$$

 


し・か・も、

(NOT-)NAND-NAND 回路の例

Q: 次式の 2 to 1 データセレクタを **NAND だけ** で作れ。

$$F = A \cdot \bar{C} + B \cdot C$$

 


し・か・も、7400 一個でできる！

(NOT-)NAND-NAND 回路の例

Q: 次式の 2 to 1 データセレクタを **NAND だけ** で作れ。


$$F = A \cdot \overline{C} + B \cdot C$$

 

し・か・も、7400 一個でできる！

(NOT-)NOR-NOR 回路

負論理入力の論理和は…

 
$$=$$
$$\overline{A} \cdot \overline{B}$$

双対定理を使うと…

す・な・わ・ち

で論理式が得られると…


回路で簡単に実現でき、

③ さらに


回路にできる!

(NOT-)NOR-NOR 回路

負論理入力の論理和は…

 

=

 

双対定理を使うと…

す・な・わ・ち

で論理式が得られると…


回路で簡単に実現でき、

③ さらに


回路にできる!

(NOT-)NOR-NOR 回路

負論理入力の論理和は…

 

=

 

す・な・わ・ち

- ① 乗法標準形で論理式が得られると…


回路で簡単に実現でき、

- ③ さらに


回路にできる!

(NOT-)NOR-NOR 回路

負論理入力の論理和は…

 

=

 


双対定理を使うと…

す・な・わ・ち


- ① 乗法標準形で論理式が得られると…
- ② (NOT-)OR-AND 回路で簡単に実現でき、
- ③ さらに **回路**にできる!

(NOT-)NOR-NOR 回路

負論理入力の論理和は…

 

=

 

双対定理を使うと…

す・な・わ・ち

- ① 乗法標準形で論理式が得られると…
- ② (NOT-)OR-AND 回路で簡単に実現でき、
- ③ さらに**(NOT-)NOR-NOR 回路**にできる!

(NOT-)NOR-NOR 回路の練習

Q: 乗法標準形で簡単化した 2 to 1 データセレクタを
NOR だけで実現せよ。

$$F = (A + C) \cdot (B + \overline{C})$$

し・か・も、

(NOT-)NOR-NOR 回路の練習



Q: 乗法標準形で簡単化した 2 to 1 データセレクタを
NOR だけで実現せよ。

$$F = (A + C) \cdot (B + \overline{C})$$

し・か・も、7402 一個ができる！

コラム NAND と NOR はやっぱりエラい件

  NAND, NOR はどちらもブール代数に置ける完全系を構成できるので数学的に (AND, OR) よりエラい、という話は数ページ前に書きました。さてここで論理 IC の最大手の規格、74 シリーズを見てみましょう。シリーズ**筆頭の 7400, 7401, 7402, 7403 はそれぞれ NAND, NAND, NOR, NOR** なのです。それに対して**AND は 7408、OR は 7432**です。これには数学的な有用さの他に、**モノとしてのシンプルさ**という背景もあるような気がします。そういう意味でも NAND, NOR はエラいのです。



出席確認レポート課題 (次の月曜の 12 時締め切り)

2 ページ前の問題を解け。ただし、復習の意味も込めて Karnaugh map による F の式の導出も示すこと。

提出は下記 URL の Google Forms。歪んでいない、開いた時に横倒しになっていない、コントラストが読むに耐えうる PDF で提出すること。

<https://forms.gle/9ruwtfJg5LQgQNpU7>

